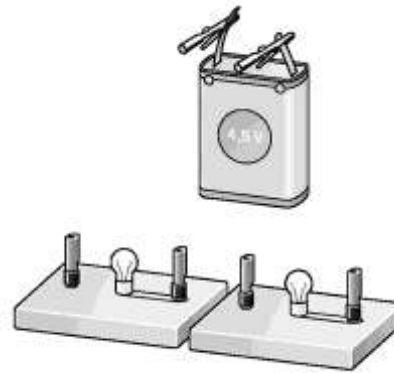



## Reihenschaltung

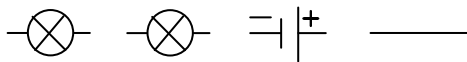1.a Verbinde die Bauteile, so dass die Glühlampen in Reihe geschaltet sind.



Atelier tigercolor Tom Menzel

b Zeichne den Schaltplan für den Stromkreis. Nutze dabei folgende Schaltzeichen:



Dein Schaltplan:

3. Vervollständige den Lückentext: Strom · hintereinander · aus · Stromkreis

In einer Reihenschaltung sind alle Bauteile \_\_\_\_\_ geschaltet. Dreht man  
in einer Reihenschaltung mit Lampen eine Lampe raus, wird der \_\_\_\_\_  
unterbrochen. Es fließt dann kein \_\_\_\_\_ mehr. Alle Lampen gehen \_\_\_\_\_.